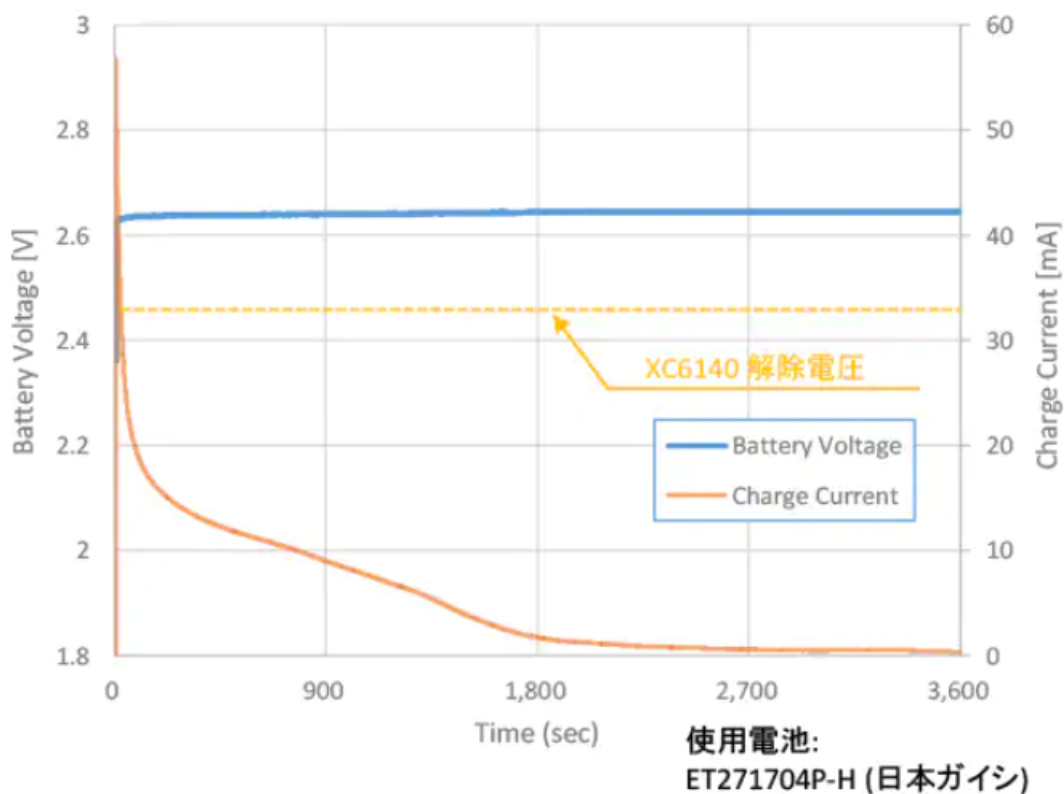
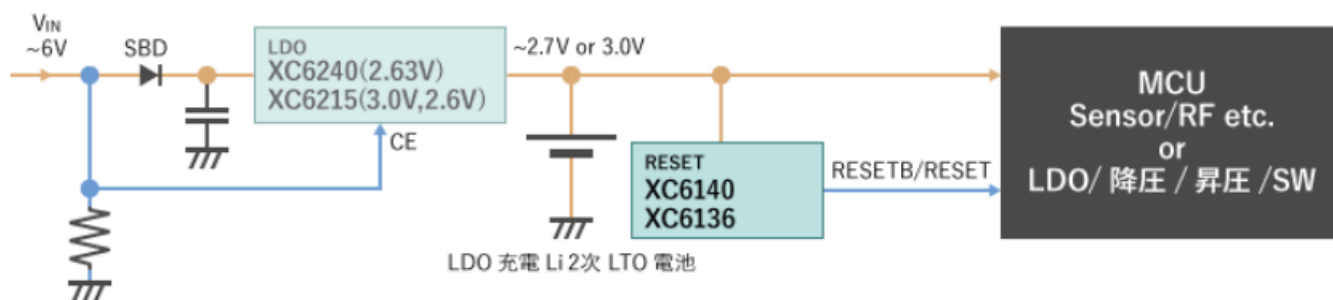


2.5~2.7Vの電圧レギュレータ (LDO) による定電圧充電が可能で、特別な電池充電ICが不要な公称電圧2.2~2.4VのLi 2次電池、全固体電池が普及し始めています。小型IoT機器の電源や産業機器のバックアップなどに便利な電池です。

この充電に適した電圧レギュレータ (LDO) の紹介とソリューション例を示します。



参考: LDO充電 Li 2次 LTO電池、充電特性例

ブロック図	要求項目	推奨製品	特徴
LDO 公称電圧 2.2~2.4V Li 2次 電池LTO充電用	<p>要求仕様 V_{OUT}: 2.63V, 2.60V 等</p> <p>その他 ・充電停止時 電池か らのリーク (Sink) 電流が小さい</p>	XC6240 / XC6215	<p>低消費小型 電圧レギュレータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・CEがDisable時のV_{OUT}端子のSink電流が小さい ・Li電池等の大容量負荷で安定した動作 ・低消費・小型、Smartcardに適したh ≤ 0.33mm <p>V_{IN}: 1.5V~6.0V V_{OUT}: 2.63V (XC6240), 0.9V~5.0V (XC6215) I_{OUT}: 200mA I_q: 0.8μA V_{OUT} Sink電流: 0.24μA (CE Disable時のV_{OUT}端子電 流)</p>
RESET 公称電圧 2.2~2.4V Li 2次 LTO電池 電圧低下監視用	<p>要求仕様 検出電圧: 2.0V 解除電圧: 充電監視 で解除する電圧 超低消費電流</p> <p>その他 ・電池特性とLDO充 電に適した解除電圧</p>	XC6140 / XC6136	<p>超低消費電圧検出器</p> <ul style="list-style-type: none"> ・100nAクラスで電池への負担が極小 ・LTO電池に適した検出電圧 ・LDOによる充電開始で解除 <p>V_{IN}: 0.4V~6.0V (検出保持V_{IN}電圧) 検出電圧: 1.6~2.2V (XC6140) , 1.2V~5.0V (XC6136) 解除電圧: 2.475V (XC6140, LDO充電開始で解除) , 検出電圧+5% (XC6136)</p> <p>I_q: 117nA@1.8V</p>

ソリューション概要

公称電圧2.2~2.4VのLi 2次LTO電池や全固体電池は以下のような特徴を持ち、産業機器のバックアップ用途、Wearable機器、そしてSmartcard等にも適しています。

- ・ LDOによる定電圧充電が可能。(専用の高価なCV/CC充電 ICは不要)
- ・ 過放電に強く、簡易な放電検出で使用可能
- ・ 電池であるため一定電圧を長時間維持できる。
直線的に電圧が落ちる Supercapより、簡単かつ効率よくエネルギーを取り出せる。
- ・ 70℃や 105℃等の高温対応製品もあり
- ・ リフロー対応 / ホットラミネート加工対応品もあり

充電用LDOについて

LDOは 2次電池という大容量が負荷となるため、低消費電圧レギュレータが適します。ブロック図の回路で動作を説明します。

・ 充電時

低消費電圧レギュレータで定電圧充電します。

充電後短時間で電池電圧がLDOの出力電圧まで上昇した後、徐々に充電されていきます。満充電の検出は不要で、満充電後に電圧レギュレータをOFFする必要は一般には有りません。

・ 使用時

充電状態のまま使用できます。

V_{IN} に電圧がない場合は、2次電池に蓄えたエネルギーを無駄に消費しないように、 V_{IN} への逆流防止と LDOをスタンバイ状態にすることが必要です。

本ブロックでは、SBDで逆流防止するとともに、SBDのアノード側に接続されたプルダウン抵抗により、LDOのCE="L"となり電圧レギュレータはスタンバイ状態になります。これにより、LTO電池から消費電流を電圧レギュレータの V_{OUT} 端子のわずかな電流のみに抑えることが可能です。(V_{OUT} Sink電流と呼びます)

低消費電圧レギュレータ

XC6240: $V_{OUT} = 2.63V$ (温度/バラツキ含めて max 2.7V)

XC6215: $V_{OUT} = 0.9V \sim 5.0V$ (0.1Vステップ)

ソリューション概要

電池電圧監視用 RESET IC

超低消費の電圧検出器で電池電圧の監視をします。
用途は大きく2つあります。

- ・ 電池電圧低下時に MCU / 次段の電源IC(電圧レギュレータ, 降圧/昇圧 DC/DC) の制御
電池電圧低下時に、MCUおよび次段の電源 ICの動作を停止します。
これにより電池電圧が低下した場合の、MCUの動作を停止させ誤動作を防止します。
またその後の消費電流が小さく抑えられることが重要です。
消費電流を抑制するには、電圧検出器の出力と Pch FETを用いて電源ラインを遮断する
方法も有ります。
- ・ システム(MCU、次段の電源IC)の動作開始の制御
電池電圧が電圧検出器の解除電圧以上になると、信号を出力することでMCUや次段の電
源 ICを動作開始させます。
これにより内部インピーダンスが高い2次電池を用いた場合に、内部インピーダンスと突
入電流によるシステムが動作および停止を繰り返す現象を抑制することが可能です。

どの方法も停止時の消費電流を抑えるためには、プルアップ抵抗が不要な CMOS出カタイプが
適します。

超低消費電圧検出器

- XC6140: 検出電圧 = 1.6~2.2V,
解除電圧 = 2.475V (LDOによる充電開始で解除する電圧)
- XC6136: 検出電圧 = 1.2V~5.0V,
解除電圧 = 検出電圧 + 5%

このように非常に簡単な回路で、2次電池のソリューションを作れます。
MCU等の低電圧動作対応により、公称電圧 2~3VのLi電池をMCUに直結できるようになったた
め大変使いやすいソリューションとなっています。